

Student Names: Muhammed HALAS/Salih Can ÖZÇELİK

Section: 2

Group ID: 6

CMPE 240 Experiment 3 Preliminary Work

Truth Table:

#	A	B	C	D	E	Alarm
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	1	1	1
4	0	0	1	0	0	0
5	0	0	1	0	1	0
6	0	0	1	1	0	1
7	0	0	1	1	1	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0
11	0	1	0	1	1	0
12	0	1	1	0	0	0
13	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	0
15	0	1	1	1	1	0
16	1	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	0
18	1	0	0	1	0	1
19	1	0	0	1	1	1
20	1	0	1	0	0	0
21	1	0	1	0	1	1
22	1	0	1	1	0	0
23	1	0	1	1	1	0
24	1	1	0	0	0	1
25	1	1	0	0	1	1
26	1	1	0	1	0	0
27	1	1	0	1	1	0
28	1	1	1	0	0	1

Student Names: Muhammed HALAS/Salih Can ÖZÇELİK

Section: 2

Group ID: 6

29	1	1	1	0	1	1
30	1	1	1	1	0	0
31	1	1	1	1	1	1

List of components used in the design:

1. 2 to 4 Decoder
2. 8 to 1 Multiplexer
3. 3 Not

...

Circuit:

